กระดิ่งไม่ทำงาน

WWW.WINTESLA2003.COM

เช็คขาของกระดิ่งว่าหักหรืองอหรือไม่

YES

เช็คโดยใช้มิเตอร์เข็มตั้งไปที่ X1 แล้ว วัดหรือเขี่ยไปที่ขาทั้ง 2 ของกระดิ่งจะต้องมีเสียงดัง

NO → กระดิ่งเสีย เปลี่ยนใหม่

YES

วัดไฟที่ขา 1 ของ UI SWITCH และหน้าสัมผัสของกระดิ่งซึ่งเป็นไฟ VB จะต้องได้เท่ากับชุดจ่ายไฟหรือ แบตเตอรี่ 3.6 – 4.0 V

NO → ลายวงจรขาดให้ต่อลายจากไฟ VB อาทิเช่นไฟ VB จาก หลอดไฟ LED หรือ VB จาก หน้าสัมผัสของมอเตอร์สั่นสะเทือน

วัดไฟที่ขา 2 ของ UI SWITCH ซึ่งเป็นไฟ VBB จาก CCONT จะได้ไฟประมาณ 2.8 V

NO → ลายวงจรขาดให้ต่อลายจากไฟ VBB จุดที่ใกล้ที่สุด (CCONT ไม่เสียเพราะถ้าไฟ VBB ไม่ออก จริงๆ เครื่องจะเปิดไม่ติด)

YES

YES

วัดลายวงจรจากขาที่ 6 ของUI SWITCH ไปยังหน้าสัมผัสของกระดิ่งบนแผงวงจรด้านล่างที่เป็นไฟลบ

NO → ต่อลายวงจร

YES

วัดสัญญาณที่ขา 3 ของ UI SWITCH ซึ่งเป็นคำสั่งจาก CPU โดยใช้ SCOPE สังเกตรูปคลื่น

NO → เช็คลายวงจร ถ้าลายไม่ขาด CPU เสีย

YES
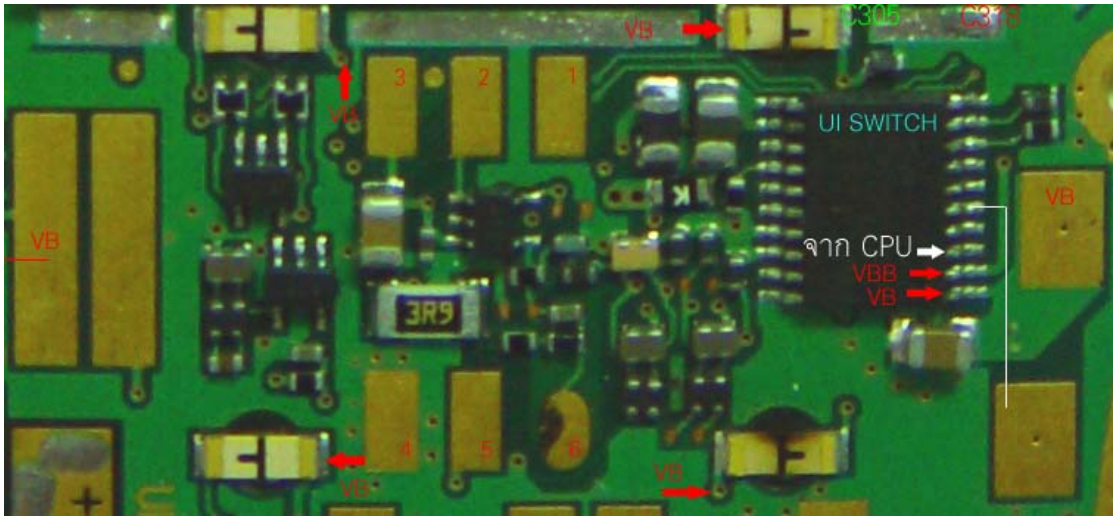
เปลี่ยน UI SWITCH หรือ N400